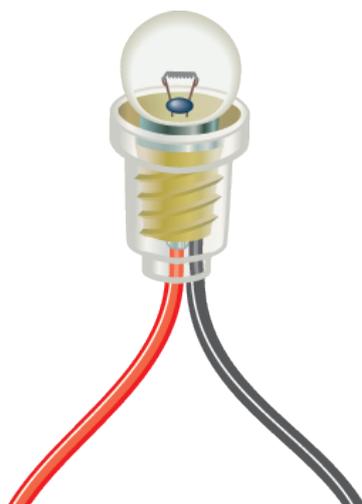


明かりをつけよう (130 ページ)

かん電池のどこにどう線をつなぐと、豆電球に明かりがつくでしょうか。



どのようにつなぐと明かりがつくか、またはつかなかったか、記ろくしましょう。



	ついた
	つかなかった